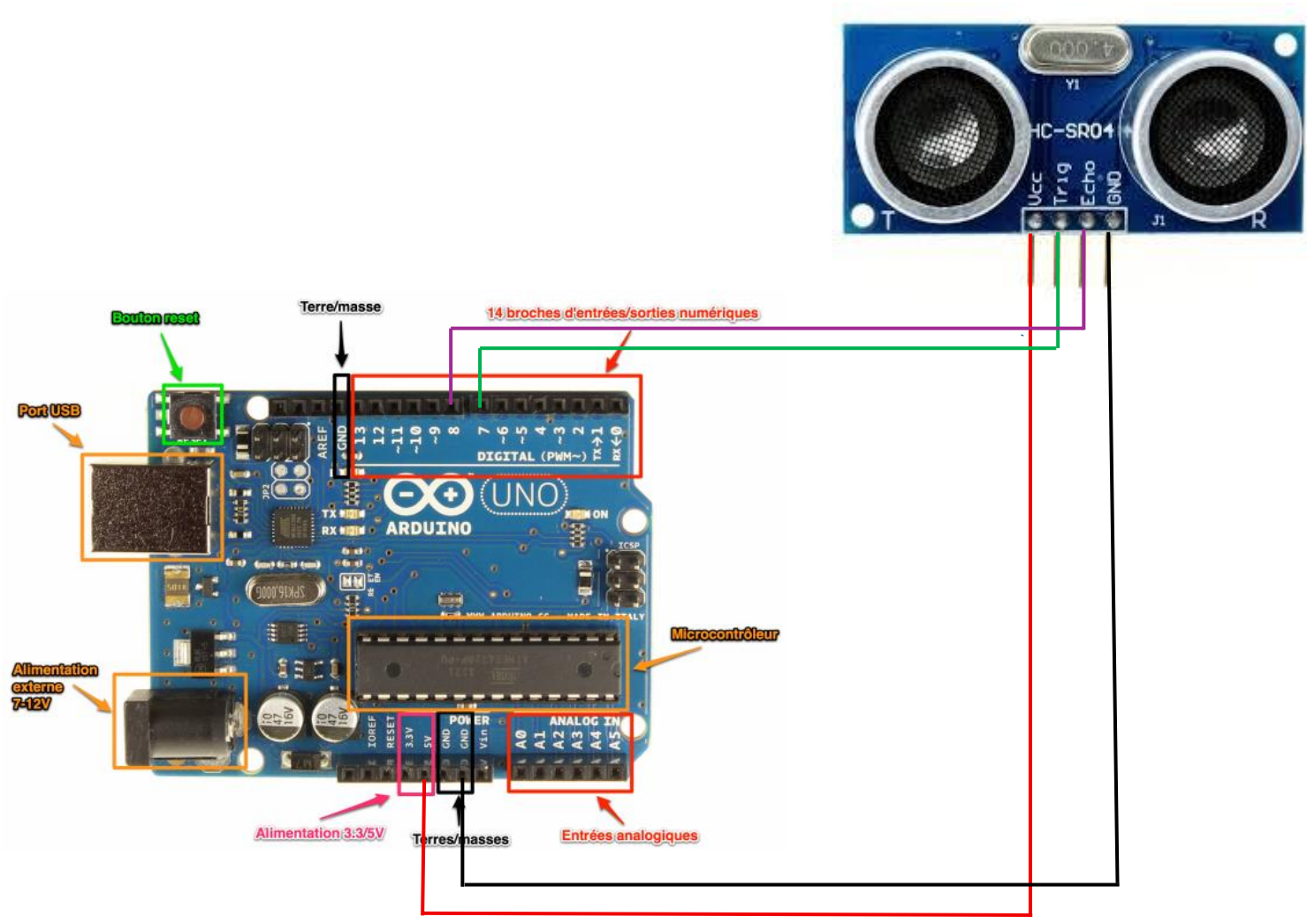


Schéma carte microcontrôleur et HC - SR04



Carte microcontrôleur	HC-SR04
Alimentation 5 v	Vcc
La Masse	GND
8	Echo
7	Trig